

N1.6, B-13

115 - R_1

241 - u_1 $i_2 = 2$

314 - R_3

412 - R_4

523 - u_5 $u_5 = 2$

634 - u_6 $i_6 = 2$


753 - u_7 $u_7 = 2$

845 - R_8


$R_k = 2$

МКТ, МБН

Начальная схема

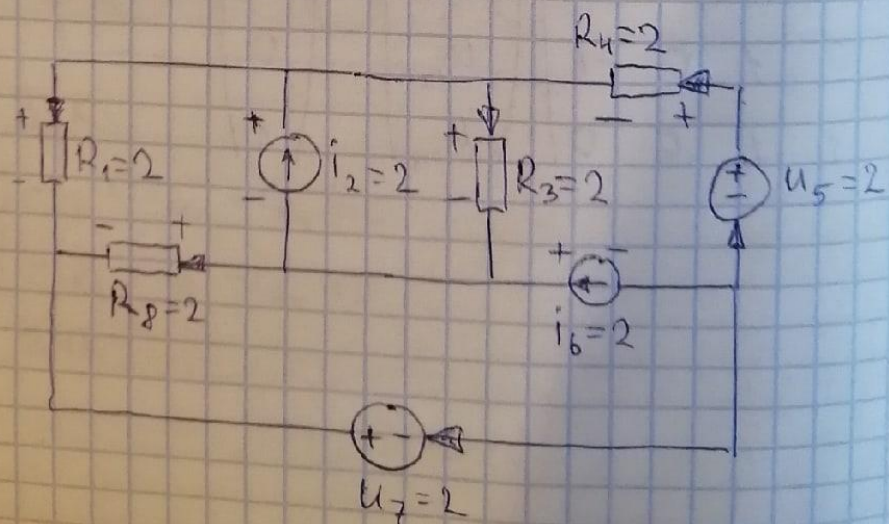

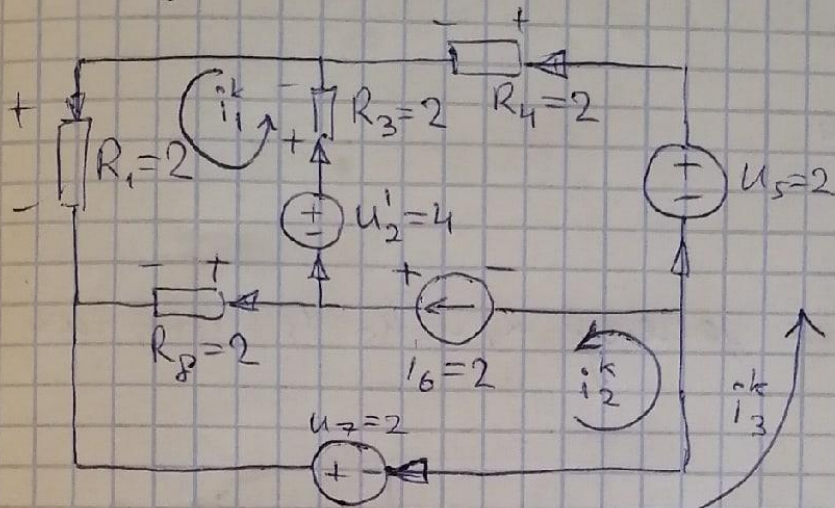где i_2 и R_3 составили схему замещения
и получили УН $u_2' = 4$



$$i_{R_4} = i_3^k$$

$$i_{R_3} = i_1^k$$

$$i_{R_1} = i_3^k + i_1^k$$

$$i_{R_8} = i_2^k - i_1^k$$

$$\begin{cases} i_2^k = i_6 \\ i_3^k R_4 + (i_3^k + i_1^k) R_1 = u_5 - u_7 \\ (i_3^k + i_1^k) R_1 + i_1^k R_3 - (i_2^k - i_1^k) R_8 = u_2' \end{cases}$$

$$i_2^k = 2$$

$$\begin{cases} i_3^k \cdot 2 + i_3^k \cdot 2 + i_1^k \cdot 2 = 0 \\ i_3^k \cdot 2 + i_1^k \cdot 2 + i_1^k \cdot 2 + i_1^k \cdot 2 = 4 + 2 \cdot 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4i_3^k + 2i_1^k = 0 \\ 2i_3^k + 6i_1^k = 8 \end{cases}$$

$$i_3^k = -0,8 \quad i_1^k = 1,6 \quad i_2^k = 2$$

$$i_{R4} = -0,8$$

$$i_{R3} = 1,6$$

$$i_{i2} = 0,8$$


$$i_{i5} = 0,4$$

МГУ

проверим замену R_4 и u_5 и найдем

$$i_5' = 1$$

$$u_3^y$$

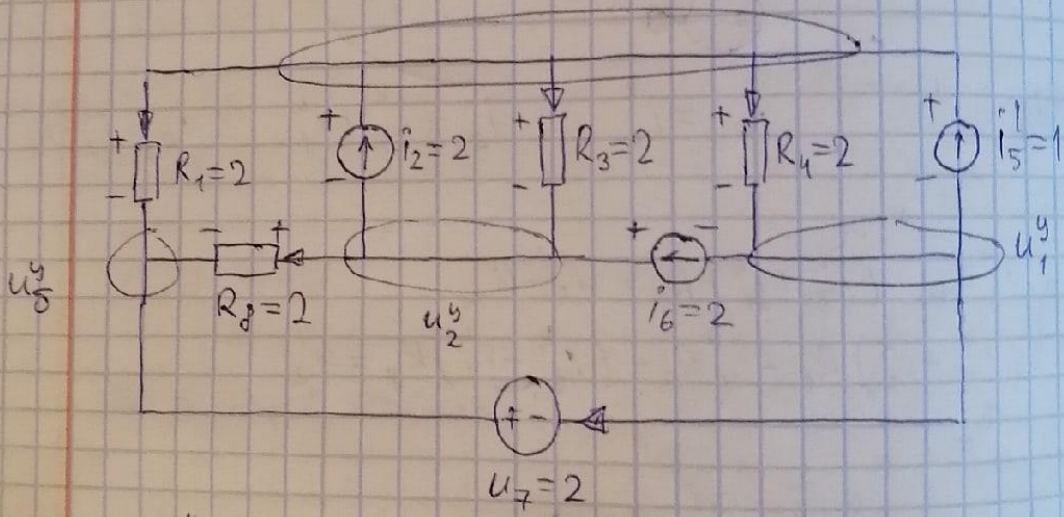

$$u_8^y = 0$$

$$u_{R1} = u_3^y - u_8^y$$

$$u_{R3} = u_3^y - u_2^y$$

$$u_{R2} = u_2^y - u_8^y$$

$$u_{R4} = u_3^y - u_1^y$$

$$u_1^y = -u_7$$

$$(G_1 + G_3 + G_4) u_3^y - G_3 u_2^y - G_4 u_1^y = i_2 + i_5'$$

$$(G_2 + G_3) u_2^y - G_3 u_3^y = i_6 - i_2$$

$$u_1^y = -2$$

$$\begin{cases} 1,5u_3^y - 0,5u_2^y = 3-1 \\ -0,5u_3^y + u_2^y = 0 \end{cases}$$

$$u_1^y = -2$$

$$u_2^y = 0,8$$

$$u_3^y = 1,6$$

$$u_{R_1} = 1,6$$

$$u_{R_3} = 0,8$$

$$u_{R_2} = 0,8$$

$$u_{R_4} = 3,6$$